

《UART 的 FPGA 实现》

-- “MCU 外设设计” 开源项目

项名	内容	备注
题目	UART 的 FPGA 实现	
创建者	Adeko	创造力电子开发网主办者
参与者	Adeko	文档创建者
	期待您的加入……	您的主要贡献……
当前版本	V1.00	
	本版本实现了基本的 UART 通信功能,模仿了 C51 和 AVR 单片机 UART 外设了大部分功能,通过外部总线,可以像使用内部 UART 外设一样地使用本版本的 FPGA 设计的 UART	没有实现多机通信功能
历史版本		
概述	本项目的初级目标是 UART 通信功能的实现,最终目标为大家集合各厂家 UART 外设的特点,再发挥自己的创造力,设计一个功能强大的 UART 设备	
维护和声明	创造力电子开发网承担项目的维护和控制等责任,网址: www.edaok.net ; 创造力电子开发网具有和保留整个项目资料(包括且不仅包括项目的源代码和文档)的所有发布权	

★ 特别注意:

当前文档于 2009 年 5 月中旬发布,可能已有更新,请访问创造力电子开发网检查更新。



目 录

第 1 章 UART 的实现.....	1
1.1 知识背景.....	1
1.1.1 UART 概述.....	1
1.1.2 帧格式.....	1
1.1.3 示例.....	3
1.1.4 物理接口.....	4
1.2 小结.....	5
1.3 下一章概述.....	6
第 2 章 UART 的 FPGA 实现.....	7
2.1 概况.....	7
2.1.1 已实现功能.....	7
2.1.2 工作环境参考.....	7
2.2 快速使用.....	8
2.3 测试环境.....	10
2.3.1 ModelSim 仿真测试.....	10
2.3.2 单片机硬件测试.....	12
2.4 FPGA 设计.....	13
2.4.1 顶层图.....	13
2.4.2 奇偶校验位设计.....	15
2.4.3 有限状态机设计.....	15
2.4.4 UART 接收器设计.....	18
2.4.5 UART 发送器设计.....	22
2.5 扩展参考.....	23

第1章 UART 相关背景

1.1 知识背景

1.1.1 UART 概述

UART 的全称是通用异步收发器 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)，是实现设备之间低速数据通信的标准协议。“异步”指不需要额外的时钟线进行数据的同步传输，是一种串行总线接口，只需占用两根线就可以完成数据的收发（一根接收数据，一根发送数据），常用的标准通信波特率有 9600bps、115200bps 等。

1.1.2 帧格式

UART 一帧由起始位、数据位、校验位和停止位组成。数据逐位传输，示意图如图 1.1 所示。

 


图 1.1 UART 帧格式示意图

1. 起始位

UART 空闲时（没有数据传输），总线为高电平（逻辑 1），当需要数据传输时，首先发送一个“起始位”，起始位为一个低电平“逻辑 0”。

● 为什么需要起始位？

因为 UART 没有控制线，要让接收方知道什么时候开始接收数据，需要一些手段，在 UART，数据的传输只有一根线，所以在发送数据之前，先发一位逻辑“0”作为数据发送的起始标志，接收方在空闲时，当检测到一个低电平，则开始逐位接收数据。

2. 数据位

如图 1.1 的“2.”所示，紧挨着“起始位”的是数据位，它可以是 5、6、7 或 8 位，收/发双方在数据开始传输前，需要对双方数据位位数作一致的定义，否则会导致数据的传输错误；数据位的发送采用低位（LSB）先发送。

● 为什么数据位可变？

因为 UART 是一种低速总线，每多发一位都占用不少的时间（由传输波特率决定），所以可以传输数据的特点，采用不同位数据的数据率以节约时间。如在 Modbus 协议中，Modbus-ASCII 是以 ASCII 码传输的，因为 ASCII 是不会大于 0x7F，所以使用 7 位的数据位，而 Modbus-RTU 则采用 8 位的数据位。

注：Modbus 是一种工业现场常用的通信协议，基于 UART 总线（常用 RS-485）的 Modbus 协议有 Modbus-ASCII 和 Modbus-RTU。关于 Modbus 的更多，请参考 www.modbus.org。

3. 校验位

UART 的校验位紧挨着数据位，采用奇/偶位校验方式，可有可无，是为了验证数据传输的安全性而设置的，在收/发双方进行数据传输前要预设好是否需要校验位，如果需要则是奇校验还是偶校验。如图 1.1 的“3.”所示。

- 为什么需要校验?

UART 长距离数据传输时, 使用 RS-232、RS-485 传输, 一般使用较长的导线连接收发设备, 其工作现场因存在不同程序的干扰, 可能会导致数据的传输错误, 加个校验位可作初步的校验, 如果校验出错, 说明数据是不可靠的, 直接丢弃; 如果校验通过, 则数据有一定的可靠性, 可进入下一级的校验, 通常加入通信协议, 如 Modbus-RTU 引入了 CRC 校验。

- 什么是奇偶校验?

奇 / 偶校验是对数据进行逐位同或 / 异或运算。如公式 (1) 和公式 (2) 所示。

$$D_{\text{EVEN}} = D_7 \oplus D_6 \oplus D_5 \oplus D_4 \oplus D_3 \oplus D_2 \oplus D_1 \oplus D_0 \quad \text{公式 (1)}$$

$$D_{\text{ODD}} = \sim D_{\text{EVEN}} \quad \text{公式 (2)}$$

如对 8 位数据 0x55 (01010101b) 作偶校验操作, 得到的结果为 “0”; 作奇校验得到的结果为 “1”。简单而言, 偶校验增加一位 “0” 或 “1”, 使数据位加上校验位后 “1” 的个数为偶数; 而奇校验则是使 “1” 的个数为奇数。

如图 1.2 所示为奇偶校验 RTL (寄存器传输级) 示意图。使用移位寄存器进行逐位操作。当 “LOAD” 为逻辑 “1” 时, 加载移位寄存器的数据和初始化校验结果寄存器为逻辑 “0”; 之后在 “CLK” 的每个上升沿进行逐位 “异或” 运算。

 


图 1.2 奇偶校验 RTL 示意图

4. 停止位

UART 的帧以停止位作为停止标志, 是在数据位 (没有校验位) 和校验位 (有校验位) 之后发送 1~2 位的逻辑 “1”。停止位可以为 1 位、1.5 位和 2 位。当发送完停止位之后, UART 总线进入空闲。

5. 空闲

空闲指 UART 总线上没有数据进行传输, 表现为发送方输出逻辑 “1”, 在空闲时, 接收方时刻监视 UART 总线上电平变化, 当发现起始化, 则进入数据接收状态, 直至接收完一帧数据, 如果最后没有检测到停止位, 则标志帧错误。

6. 波特率 (Baudrate)

由于 UART 没有同步时钟线, 收/发双方如果需要进行正确的数据传输, 则要在收/发双方定义一致的位时钟, 位时钟可以理解 UART 总线一个位所占用的时间, 即 “波特率”。在定义上, 收/发双方的波特率可以是随意的, 只需要保持一致, 如双方都是 1000bps, 但是, 这不能兼容现有常用的设备, 兼容性差。所以在工程应用中, 常用一些特定的波特率, 如 4800bps、9600bps 或 115200bps 等。

- 如果波特率是 9600bps, 则传输速度最大是多少?

波特率的单位是 bps（位每秒），是指发送一位所占用的时间。如果 UART 定义 8 位数数位、无校验、1 位停止位。则一帧数据的位数 N 如公式（3）所示：

$$N = 1 \text{ 位起始位} + 8 \text{ 位数据位} + 0 \text{ 位校验位} + 1 \text{ 位停止位} = 10\text{bits}$$

公式（3）

所以最大数据传输率为：9600bps / N = 960BPS（字节每秒）。

即当波特率为 9600rps，UART 帧格式为 8 位数据位、无校验、1 位停止位时，最大的数据传输率为 0.96KBPS。

1.1.3 示例

因为 UART 的帧格式是可变，以下以几个示例，形象地描述 UART 的不同设置下的帧格式。

1. 常用帧格式

如图 1.3所示为 8 位数据位、无校验位、1 位停止位的帧格式示意图，一帧共有 10 位。发送的数据为 0xA5。



图 1.3 常用帧格式

2. 偶校验

如图 1.4所示为 8 位数据位、偶校验、1 位停止位的帧格式示意图。每帧共有 11 位。发送的数据为 0xA5，则偶校验结果为“0”。当加个校验位后，可以看出，“1”的个数为偶数。

 


图 1.4 带偶校验帧格式

3. 奇校验

如图 1.5所示为 8 位数据位、奇校验、1 位停止位的帧格式示意图。每帧共有 11 位。发送的数据为 0xA5，则奇校验结果为“1”。当加个校验位后，可以看出，“1”的个数为奇数。

 


图 1.5 带奇校验帧格式

1.1.4 物理接口

UART 的物理接口可以是 RS-232、RS-485 和 IrDA 红外线等。其中 RS-232 是最为大家容易接触的，在 2006 年之前是大部分 PC 机的标准接口，早期电话线上网就是利用 RS-232 连接数 PC 机和 Modem。

1. RS-232 连接器

RS-232 的连接器常用的是 DB-9，其连接器示意图如图 1.6 所示，为九针连接器。对于常用的简单应用，使用到的有三根线：RxD、TxD 和 GND。

 


图 1.6 DB-9 连接器示意图

实物图如图 1.7 所示。



图 1.7 DB-9 实物图

2. RS-232 电气特性

RS-232 规定说明了 RS-323C 标准对逻辑电平的定义。对于数据（信息码）：逻辑“1”（传号）的电平低于-3V，逻辑“0”（空号）的电平高于+3V；对于控制信号：接通状态（ON）即信号有效的电平高于+3V，断开状态（OFF）即信号无效的电平低于-3V，也就是当传输电平的绝对值大于 3V 时，电路可以有效地检查出来，介于-3~+3V 之间的电压无意义，低于-15V 或高于+15V 的电压也认为无意义，因此，实际工作时，应保证电平在 $\pm(3\sim15)V$ 之间。

在 TxD 和 RxD 上：

- 逻辑“1”为-3V~-15V；
- 逻辑“0”为+3~+15V。

在 RTS、CTS、DSR、DTR 和 DCD 等控制线上：

- 信号有效（接通，ON 状态，正电压）= +3V~+15V ；
- 信号无效（断开，OFF 状态，负电压）= -3V~-15V 。

3. RS-232 电平转换电路

由于 RS-232 的电气特性和 MCU 等输出的电气特性不一致，所以对于 TTL 电平的 MCU，使用 RS-232 连接器（如和 PC 机通信），需要使用电平转换电路，通常使用集成电路(IC)完成电平转换，常用的 IC 有 MAX232 等，当然还有其它公司生产的 IC，如 SP232 等，常以 232 作为标识。

如图 1.8所示，是使用MAX232 作为转换IC的电路图。

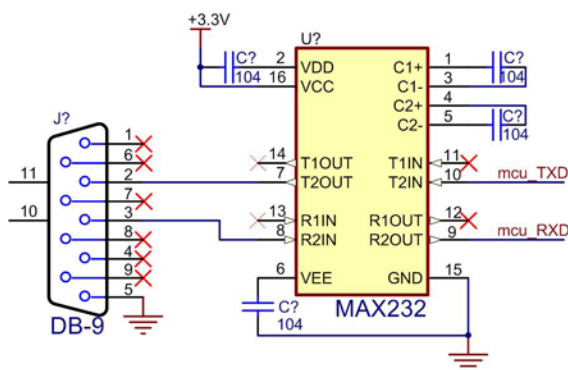


图 1.8 电平转换电路

4. 实际应用

● RS-232

RS-232 在实际应用一般用于点对点的数据传输，当然在硬件和软件上加上一些手段，可以用于多机通信，但应用不多。在通信速率低于 20kb/s 时，RS-232C 所直接连接的最大物理距离为 15m。

● RS-485

RS-485 在工业应用现场应用比较广泛，常使用单工通信组成一主多从的通信网络，使用双绞线连接多台设备，使用差分信号传输数据，所以抗共模干扰能力比 RS-232 强，共通信距离可以超过 1Km。

1.2 小结

UART 是现在 MCU 常用外设，它具有应用简单（只有几个寄存器），应用广泛，接线简单等优点，对电平进行转换后，通信距离较长。

UART 由于其简单易用，常用是调试嵌入式系统的好工具，可以方便地把程序的运行状态和信息（如 Linux 的引导信息）实时地打印到 PC 机的屏幕（如使用 Windos 系统自带的超级终端。打开方法参考为“开始”→“程序”→“附件”→“通讯”→“超级终端”），以方便掌握程序的运行。出于这个原因，以至很多性能较高的 MCU 增加了一个专门用于调试程序的 UART，使用起来更方便，更节约 CPU 资源，如一部分 ARM7 芯片和 ARM9 芯片。

UART 工作于 OSI 模型的数据链路层，实际应用中，可以增加一层应用层，方便设备间的通信。Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言，其物理层一般使用 RS-485，使用 UART 收发数据。

预告: 日后, 基于Modbus协议的广泛应用, 创造力电子开发网将会创建一个应用FPGA实现Modbus协议的开源项目, 期待大家对这个项目的关注和支持, 如果您有任何的见解、建议或疑问, 欢迎访问我们的网站 (<http://www.edaok.net>) 或联系E-mail: edaok@vip.163.com, 谢谢。

1.3 下一章概述

下一章, 将会介绍 UART 的设计过程, 提供设计的 Verilog HDL 源代码, Testbench 仿真测试源代码, 单片机测试源代码, 使用 Altera 的 Cyclone 系列 FPGA 及 Quartus 设计软件, 仿真测试使用专业的仿真软件 ModelSim……

设计的关注点:

EBI (外部总线接口)、同步设计、状态机设计、分层设计等。

第2章 UART 的 FPGA 实现

2.1 概况

本章意图介绍 UART 的 FPGA 的实现过程，除了实现了 UART 基本的收/发能力，作为单片机的外设，综合(synthesis)的外部总路接搭到单片机的外部总线上，完全作为 MCU 的一个 UART 外设使用。

如图 2.1所示为本设计的系统总框图，FPGA引出的EBI总线接到单片机的外部总线上，共享系统时钟（CLK）和复位（nRST）。从宏观上看，FPGA综合出的UART完全作为单片机的外设，提供中断输出。

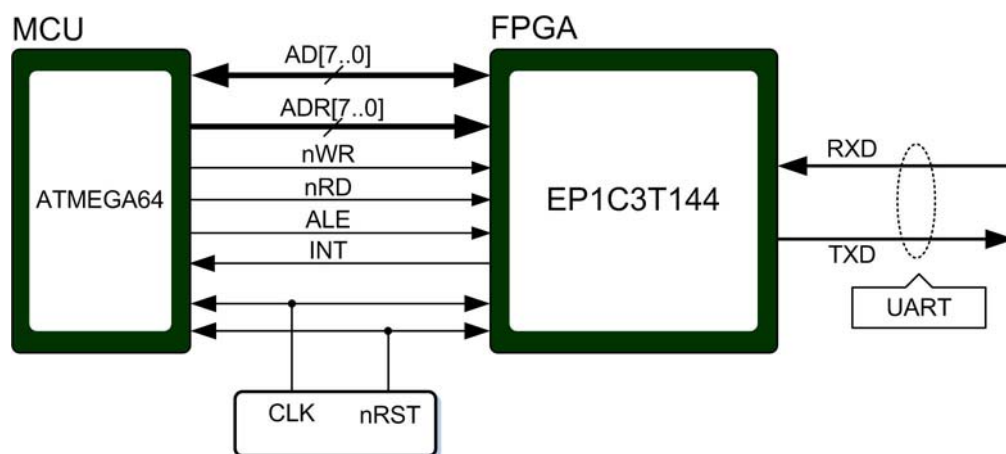


图 2.1 系统总框图

2.1.1 已实现功能

当前 UART 外设设计开源项目实现了了以下功能：

- UART 收/发器；
- 支持 5-8 位数据位、1-2 位停止位、1 位奇偶校验位；
- 帧格式错误、奇偶校验结果和过速（Overrun）错误检测能力；
- 波特率（Buarate）可调；
- 支持接收数据完成、发送数据完成中断，中断可屏蔽；
- 1 级数据缓冲；
- 外部总路设计，数字、操作寄存器影射。

以上为创造力开源项目——MCU 外设设计的 UART 的 FPGA 实现的完成状态，提供完整的工程文件（VerilogHDL 硬件源码、VerilogHDL 仿真激励输入文件、MCU 测试 IAR 工程）。

2.1.2 工作环境参考

如表 2.1所示为工作环境参考表，硬件测试使用Altera的FPGA和Atmel的ATMEGA64，由创造力电子开发网（<http://www.edaok.net>）制作的“外设设计测试验证板——F1C3M64”可以快速完成该设计的硬件工作配置。

关于本设计使用的工作软件只供参考，由于已分享出设计所有源代码，你可以使用自己钟爱的软件验证、改进设计。当然，如果你想快速地使用本设计，你可以参考表 2.1配置你的工作环境。

本文档内容以表 2.1所示的工作硬件、软件环境展开编写。

表 2.1 工作环境参考表

软件工具	作用	备注
Quartus II V7.2	FPGA 综合、下载等	EP1C3T144C8 FPGA
IAR 5.11 For AVR	编译、链接、调试单片机测试程序	ATMEGA64L-8AU 单片机
ModelSim 6.2b	仿真 UART 硬件源码	
SSCOM3.2(丁丁)	硬件测试 UART，通过串口收发数据	串口调试助手
gVim	编辑源代码(*.c、*.v、……)	非常好用的代码编辑器
F1C3M64 V1.00c	硬件测试 UART，内嵌以总线方式连接的单片机和 FPGA、基本的测试器件和接插件	外设设计测试验证板

注：关于以上软件的使用技巧等方面欢迎访问“创造力电子开发网”学习或分享。

2.2 快速使用

“快速使用”本意是让大家通过验证本设计，快速溶入本设计的思路，改进、升级设计。

“快速使用”的工作软件环境配置请参考表 2.1。硬件可以使用由“创造力电子开发网”制作的“*外设设计测试验证板——F1C3M64*”，也可以自己搭电路或改装现有线路板。

步骤 1:

打开FPGA的工程目录（./uart/fpga/v0p10），如图 2.2所示；使用Quartus II V7.2 打开本目录下的uart.qpf工作文件，本工程的已配置为“外设设计测试验证板—F1C3M64”，即目标芯片为“EP1C3T144C8”。

关于Quartus II软件的使用、设置等可以访问创造力电子开发网（<http://www.edaok.net>）。

注：如果自选设置或重新设置工程参数，一定要为使能综合器的“安全状态机（Safe State Machine）”为有效“ON”状态，否则硬件测试可能会失败。

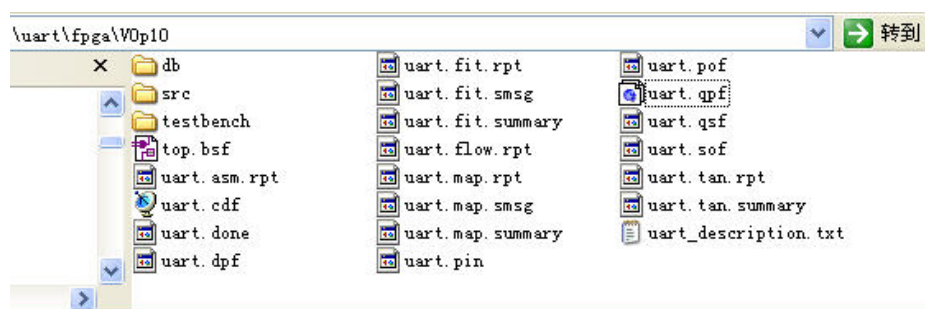


图 2.2 FPGA 工程目录

步骤 2:

打开MCU的工程目录（./uart/mcu/），如图 2.3所示。使用IAR 5.11 For AVR打开本目录下的UartTest.eww工程文件。本工程的调试器设置为“JTAGICE”，你可以使用你钟爱的调试器，甚至使用其它调试工具（如AVRStatio）。

关于 IAR 软件的使用、设置等可以访问创造力电子开发网（<http://www.edaok.net>）。

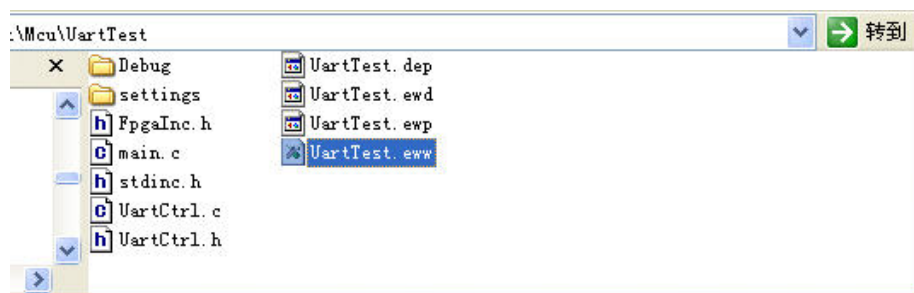


图 2.3 MCU 工程目录

步骤 3:

连接硬件, 如图 2.4所示, “外设设计测试验证板—F1C3M64” 本身已完成了MCU和FPGA的连接等, 只需要如图所示连接单片机调试器、FPGA的JTAG下载器和RS-232 串口线。

 


图 2.4 使用 F1C3M64 验证板的 UART 测试连接图

完成以上的工作后, 下载单片机程序和配置 FPGA, 打开串口调试助手, 就可以验证本设计目前的成果, 同时也搭过好了工作环境, 可以修改源代码, 改进和升级 UART 的设计。

注: 如果对“快速使用”有疑问、建议等, 欢迎通过 E-mail: support.edaok@163.com 联系我或访问创造力电子开发网 (<http://www.edaok.net>), 谢谢!

2.3 测试环境

设计包含了仿真测试和硬件测试。

● 仿真测试

仿真测试软件使用 ModelSim 专业的仿真测试软件。激励输入文件应用 VerilogHDL 编写，模仿单片机的读写时序。

● 硬件

硬件测试借助单片机，FPGA 配置的 UART 作为外设，用 PC 机通过 RS-232 不断发数据，当单片机接收到数据就往 PC 机发送刚接收到的数据。

2.3.1 ModelSim 仿真测试

如图 2.5所示为使用ModelSim软件的仿真结果图，激励文件模拟了外部总线的行为，控制使用FPGA实现的UART外设，

 


图 2.5 ModelSim 仿真截图

如程序清单 2.1所示是使用Verilog HDL编写的EBI（外部总线接口）的时序行为描述代码，模拟了单片机读写外部总线的时序。

程序清单 2.1 仿真文件的 EBI 读写时序模拟

```
/*
 * 根据设定的地址，读取 EBI 的数据，模拟 c51 外部总线的时序，低 8 位的地址和数据线
 * 复用，使用 ALE 外 Address Lock Enable
 */
task ebiReadDat;
input  [15:0] a;
output [7:0] return;

reg  [7:0] return;
begin
```

```
@(negedge clk)
ale    = 1'b1;
@(posedge clk)
rAD    = a[7:0];
addr   = a[15:8];
@(negedge clk)
ale    = 1'b0;
@(posedge clk)
rd_n   = #1 1'b0;

@(posedge clk)
return = wAD;
rd_n   = #1 1'b1;
end
endtask

/*
 * 往EBI(Extenl Bus Interface)写数据，模拟C51的外部总线的时序，输入为地址和数据
 */
task ebiWriteDat;
input  [15:0]    addr_i;
input  [7:0]     data_i;

begin
    @(negedge clk)
    ale    = 1'b1;

    @(posedge clk)
    rAD    = addr_i[7:0];
    addr   = addr_i[15:8];

    @(negedge clk)
    ale    = 1'b0;

    @(posedge clk)
    rAD    = data_i;
    wr_n   = #1 1'b0;

    @(posedge clk)
    wr_n   = #1 1'b1;

end
```


endtask

注：整个 testbench 文件请打开 FPGA 工程目录下的 testbench 文件夹下的 top_tb.v 文件，有关仿真软件 ModelSim 的使用请访问创造力电子开发网（<http://www.edaok.net>）。

2.3.2 单片机硬件测试

本设计不会只停留在软件仿真上，而是全部设计通过硬件测试。

单片机选用国内应用广泛的 AVR 单片机——ATMEGA64L-8AU，该款单片机使用 8 位 AVR 内核，开放外部总线，开发过程清晰明了，即使未用过该系列单片机的开发环境，通过短时间学习，也可以快速应用。

PC 机使用串口调试软件不断地发送数据，当 FPGA 配置的 UART 从 RXD 线上接收数据，将通过中断方式通知单片机，单片机在中断服务程序中往 PC 机发送刚接收到的数据，最终从串口调试软件得到的结果是收/发个数应该是一致的（设计没有错误的前提下）。通过这样完成硬件测试。

如图 2.6 所示为硬件测试结果，可以看出收/发数据个数一致。

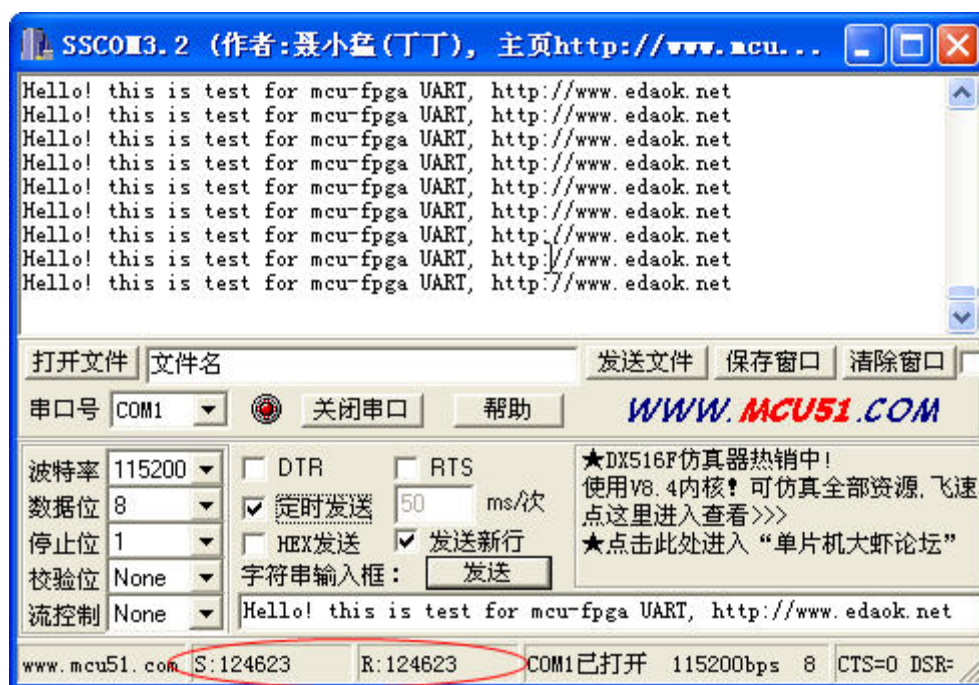


图 2.6 PC 测试过程

如程序清单 2.2 所示为 FPGA 配置的 UART 的寄存器定义，本设计的 UART 寄存器和 ATMEGA64 内置 UART 寄存器定义兼容，所以可以设计编译开关 FPGA_UART_EN 选择使用哪个 UART，如程序清单 2.2 的 (1) 所示。

所以，想快速使用本设计的 UART，可以参考 ATMEGA64 数据手册的 UART 寄存器描述。

注：本设计 UART 的中断输出是低电平有效，默认配置下使用了 ATMEGA64 的“INT4”外部中断线，所以使用本设计的 UART 的中断时，需要使能单片机的外部中断“INT4”，并配置为低有效触发。

程序清单 2.2 单片机 UART 配置定义

```

/*
 * 定义 FPGA 配置的 UART 寄存器地址映射
 */
#define FPGA_UDR    (*(volatile unsigned char *)0x1200)
#define FPGA_UCSRA  (*(volatile unsigned char *)0x1201)
#define FPGA_UCSRB  (*(volatile unsigned char *)0x1202)
#define FPGA_UCSRC  (*(volatile unsigned char *)0x1203)
#define FPGA_UBRRH  (*(volatile unsigned char *)0x1204)
#define FPGA_UBRRL  (*(volatile unsigned char *)0x1205)

#define FPGA_UART_EN    1                                     (1)

/*
 * 根据代码配置，选择 FPGA 配置的 UART 或单片机内部 UART
 */
#ifndef FPGA_UART_EN
#error Have not define the macro FPGA_UART_EN
#endif
#if FPGA_UART_EN > 0
#define X_UDR        FPGA_UDR
#define X_UCSRA      FPGA_UCSRA
#define X_UCSRB      FPGA_UCSRB
#define X_UCSRC      FPGA_UCSRC
#define X_UBRRH      FPGA_UBRRH
#define X_UBRRL      FPGA_UBRRL
#else
#define X_UDR        UDR0
#define X_UCSRA      UCSR0A
#define X_UCSRB      UCSR0B
#define X_UCSRC      UCSR0C
#define X_UBRRH      UBRR0H
#define X_UBRRL      UBRR0L
#endif

```

2.4 FPGA 设计

2.4.1 顶层图

设计采用经典的自上以下的分层次结构，如图 2.7所示为UART的顶层框图，对于熟悉AVR单片机的朋友，可能很快地从图看出，框图的寄存器定义很像AVR单片机内置UART的寄存器定义。的确，本设计是仿照AVR单片机UART而设计，如前面所述，通过单片机的外部总线（EBI）接口，控制本设计配置的UART和控制AVR单片机内置的UART是没有太大差别的。

所以，想更了解本设计的寄存器定义，可以参考 AVR 单片机的数据手册。

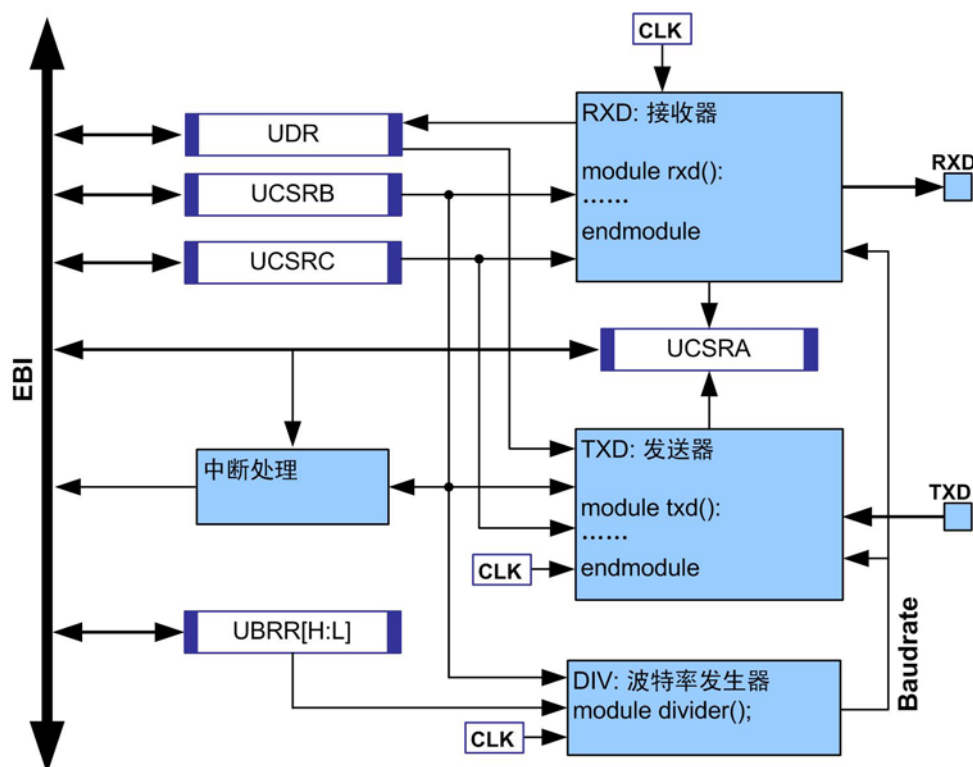


图 2.7 UART 顶层框图

由图 2.7 的顶层框图获知，本设计的 UART 分为以下三个模块（module）：

- 波特率发生器——divider

这个模块用于为 UART 的收/发器提供时钟，这个时钟为 UART 的波特率的 16 倍频，即如果波特率要求为 9600bps 时，该模块输出的时钟为 $9600\text{Hz} \times 16 = 153600\text{Hz}$ 。输出时钟需要可配置（UBRRH、UBRRL）。

- 接收器——rxd

接收器时刻监视 UART 总线的 RXD 线的电平，当检测到起始位，接收器启动接收状态机，根据寄存器（UCSRB、UCSRC）的设定，解析 RXD 线的电平，当完成一个字节接收，输出接收到的数据和线状态。

接收器的设计主要是围绕“有限状态机”而进行。

- 发送器——txd

发送器是监视 EBI 总线，当检测需要发送一个字节时，发送器启动发送状态机，同样时，发送器会根据寄存器（UCSRB、UCSRC）的设定，逐位往 UART 总线的 TXD 线发送数据。当发送完成一个字节，发送器输出发送状态。

和接收器相似地，发送器的设计也是围绕“有限状态机”而进行。

- UART 顶层设计

UART 的顶层设计是使用和整合以上三个模块，以寄存器的方式接到 EBI，控制收/发器模块。

顶层主要是完成寄存器的实现，使 FPGA 配置的 UART 可以以外设方式接受单片机的监控。

以下内容介绍 UART 核心的设计，先介绍一些公用模块的实现。

2.4.2 奇偶校验位设计

如前面的文字可以了解到，奇 / 偶校验是对数据进行逐位同或 / 异或运算。可以概括成如公式（1）和公式（2）所示。

$$D_{\text{EVEN}} = D_7 \oplus D_6 \oplus D_5 \oplus D_4 \oplus D_3 \oplus D_2 \oplus D_1 \oplus D_0 \quad \text{公式（1）}$$

$$D_{\text{ODD}} = \sim D_{\text{EVEN}} \quad \text{公式（2）}$$

对于串行UART，数据是逐位传输，奇偶检验显得很简单，如图 2.8所示为串行数据奇偶校验示意图，可以看出，只需要一个异或门和一个D触发器，D触发器用于寄存当前异或结果，异或门监视串行数据，检测到下一个串行数据到来时，把这位的串行数据和D触发器寄存的结果作异或运算，D触发器再把这个异或结果寄存起来。

 


图 2.8 串行数据奇偶校验

UART 收/发器分别包含一个奇偶校验，发送器的奇偶校验用于对将要发送的数据产生检验值，发送到 TXD 线上；接收器的奇偶校验用于对接收的数据产生校验值，再和从 RXD 线上接收到的校验值比较，产生校验结果。

代码实现请见源低码。

2.4.3 有限状态机设计

有限状态机——Finite State Machine（FSM）的设计在 FPGA 设计中很经常用到，在本设计状态机也是采用常用的三步式结构——更新状态机当前状态、判断状态机下一个状态和根据状态机当前状态决定输出。

如程序清单 2.3为FMS三步式结构伪代码，本设计UART的接收器和发送器的状态机是按照这种代码结构编写。

首先，先定义状态机的状态值和编码方式（如 Gray、One-Hot 等编码），按规范编写的状态机可以被综合器发现，可以在综合器选项中选择状态机的编码方式，所以代码中状态机的状态值设定不是太关键，综合器是会自动分配，但从代码的可读性角度考虑，建议认真定义各个状态。

程序清单 2.3 FMS 三步式结构伪代码

```
/*
 * 定义状态机的状态
 */
`define STAT_WIDTH      3
parameter
    STAT_IDLE   = 1,
    STAT_ONE    = 2,
```

```
    STAT_TWO    = 3,
    STAT_THREE  = 4;

reg [`STAT_WIDTH-1] rStatCur;
reg [`STAT_WIDTH-1] rStatNext;

/*
 * 更新状态机的当前状态
 */
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if (~rst_n) begin
        rStatCur    <= STAT_IDLE;
    end
    else begin
        rStatCur    <= rStatNext;
    end
end

/*
 * 根据当前状态机的状态和判断条件，决定状态机的下一个状态，
 * 综合成组合逻辑
 */
always @(
    rStatCur or
    ... or
    ...
)
begin
    case (rStatCur)

        STAT_IDLE: begin
            if (...)
                rStatNext    <= STAT_ONE;
            else
                rStatNext    <= STAT_IDLE;
            end

        STAT_ONE: begin
            ...;
            ...;
        end
    end
end
```

```
    STAT_TWO: begin
        ...;
        ...;
    end

    STAT_THREE: begin
        ...;
        ...;
    end

    default: begin
        rStatNext  <= STAT_IDLE;
    end

endcase
end

/*
 * 根据当前状态机的状态，决定输出
 */
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if (~rst_n) begin

    end
    else begin
        case (rStatCur)

            STAT_IDLR: begin
                ...;
                ...;
            end

            STAT_ONE: begin
                ...;
                ...;
            end

            STAT_TWO: begin
                ...;
                ...;
            end
        end
    end
end
```

```
STAT_THREE: begin
    ...;
    ...;
end

default: begin
    ...;
    ...;
end

endcase
end
end
```

状态机的设计在 FPGA 设计中很重要，同时会有一些注意事项，如在本设计中的状态机需要使用“安全状态机”，否则状态机可能会死掉。

关于状态机的设计，请关注创造力电子开发网（<http://www.edaok.net>）的专题文档。

2.4.4 UART 接收器设计

UART接收器的框图如图 2.9所示。由框图看出，UART接收器的设计主要是围绕“接收状态机”进行。RXD线需经滤波器处理再进入状态机处理，同步时钟是用于使UART接收器的波特率时钟和发送器同步，波特率计数器产生波特率，控制状态机的数据接收。

整个接收器的工作由 RXD 线上的有效起始位启动。

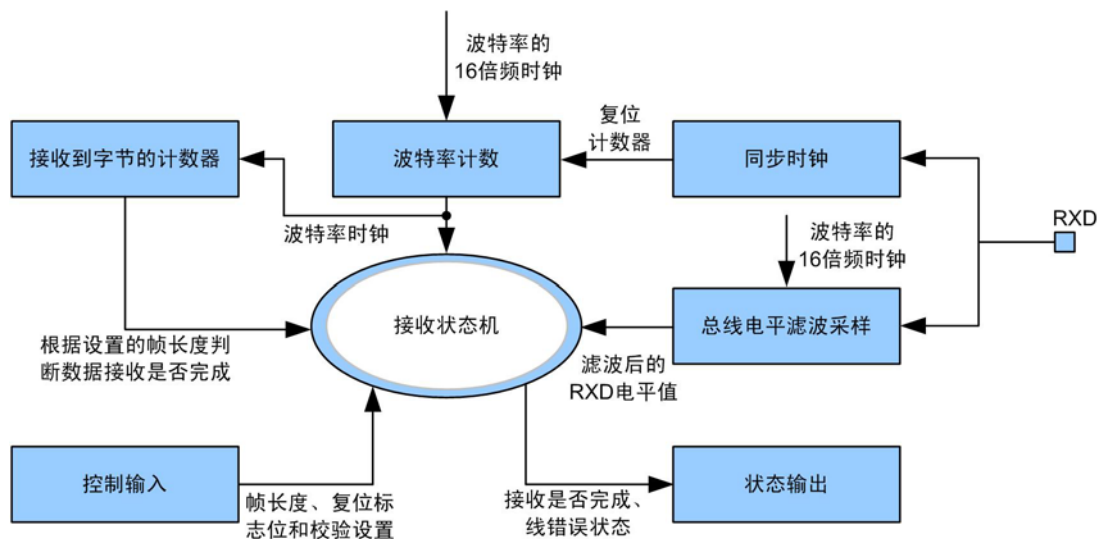


图 2.9 UART 接收器框图

1. 总线电平滤波采样

由于使用环境的干扰等，RXD 线可能出现毛刺，所示需要 RXD 的输入需经滤波处理，处理方法是在一位数据中间取三个点的电平值，少于 2 个点为电平“1”，则把该位判为电平“0”，否则判为电平“1”，这种方法称为“多数表决法”。

如图 2.10所示为这种方法的原理和实现示意图，表 2.2所示为对应的真值表。

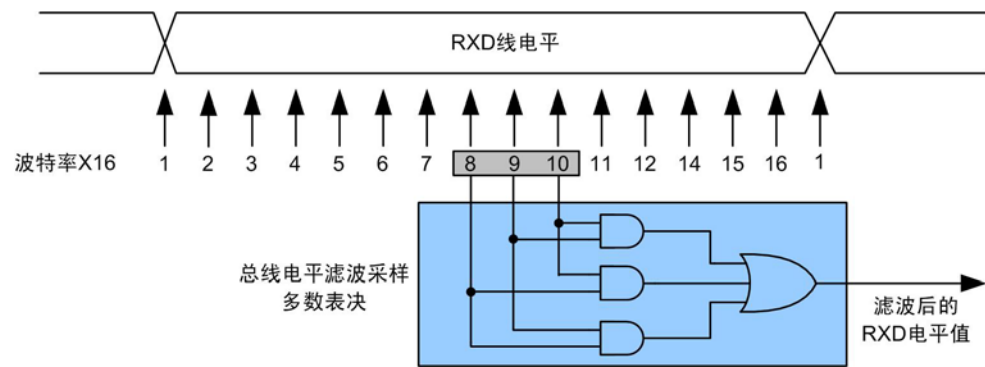


图 2.10 RXD 滤波（多数表决）

表 2.2 RXD 滤波真值表

RXD 线			
D8	D9	D10	输出
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

对 RXD 线上的滤波适用于起始位的检测、数据位接收、校验位接收和停止位的判别。

2. 同步时钟

由于 UART 的收/发两个设备的时钟可以存在差异，如果接收器在接收时和发送器的时钟不同步，增加了传输错误的机率，所以，接收器需要在检测到起始位的起始边沿时，同步自身的时钟，这样将减小因双方时钟上的差异而导致数据传输错误的机率。

该功能的实现是在接收器空闲时，当检测到 RXD 线的电平从高到低的变化时，复位接收器的波特率计数器，即波特率计数器在检测到以上条件时才开始计数。

3. 停止位处理

停止位是发送器明确告诉接收器一帧的结束，发送器发送完停止位后可以立即发送下一帧数据的起始位。

如上小节所述，检测一位的电平是取中间三点电平作多数表决运算，这个法规同样对停止位的接收有效。如果多数表决为“0”电平，则置位“帧错误”标志位。

但有别于其它位的接收，如图 2.11所示，完成停止位的接收不是在一个波特位结束处，而是在取完三点电平作多数表决运算后立取结束停止位的接收，之后接收器马上重新监视 RXD线电平的下降沿，开始检测下一帧的起始位。

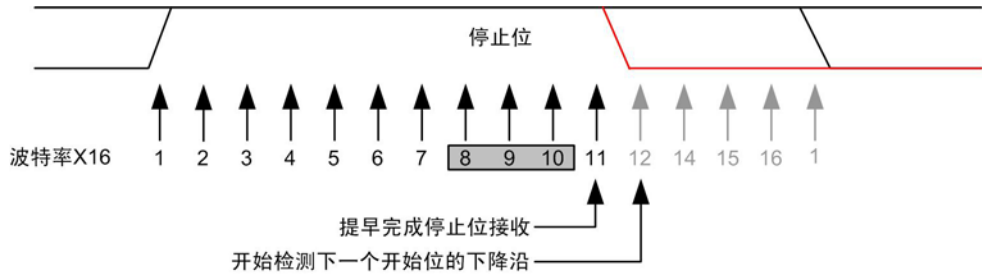


图 2.11 接收器停止位处理

停止位处理可以降低 UART 收/发两个设备因时钟的不一致而导致的传输失败率。

4. 奇偶校验处理

奇偶校验是用于标记状态寄存器的“校验错误”标志位。如2.4.2小节所述的奇偶校验设计，无论是否使能奇偶校验，接收器每接收到一个数据位就运算一次校验，完成数据位的接收后得到刚接收到数据的校验值，如果禁止了奇偶校验，这个校验值被放弃；如果使能了校验，这个校验值会和接收到的校验位作比较，根据比较结果标志相关的状态位。

5. 接收器状态机

图 2.12所示为接收器状态机的状态图，状态机的设计在2.4.3 小节已有所述，本模块的状态机是按照其结构编写。

状态机在空闲状态时，RXD 为高电平时，由状态图看出，空闲状态下，RXD 的下降沿将启动状态机，这个下降沿是 UART 通信协议的起始位。

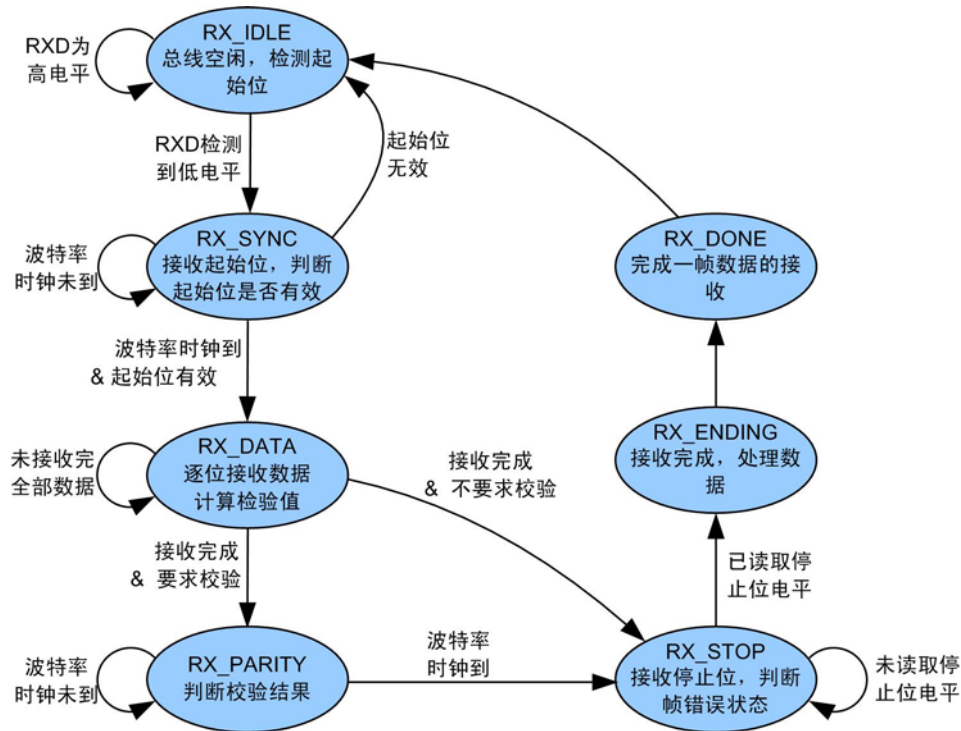


图 2.12 接收器状态机

使用状态机处理接收，可以使设计思路清晰，有利于设计的维护和升级。

6. 模块接口

接收器模块的接口定义如程序清单 2.4所示。

程序清单 2.4 接收器模块接口

```

/*****
**
**          All right reserve 2008-2009(C)
**
**          Created &maintain by http://www.edaok.net
**=====
** 模 块 名:   rxd
** 描    述:   实现 UART 的接收功能, 可能选择数据位, 检查奇偶检验, 帧错误检查功能, 实
**              现了 ARV 单片机的异步串口 (UART)
**
** 原 作 者:   Adeko (http://www.edaok.net)
** 参 与 者:   (...welcome you join in)
**
**=====
*****/
module rxd (
    clk,
    rst_n,

    clk_en,
    data_o,

    rxd_xi,

    ctrl_i,
    frame_bits_i,
    stat_o,

    enable,

    debug_o
);

input          clk;                // 全局时钟线
input          rst_n;              // 全局复位线, 低电平有效

input          clk_en;

output [7:0]    data_o;             // 数据的输出口 (8bits)

input          rxd_xi;              // 串口接收引脚

input [2:0]     ctrl_i;             // 控制信号输入
input [3:0]     frame_bits_i;       // 帧位数参数输入
output [3:0]    stat_o;             // 状态信号输出

```

```

input          enable;                                // 模块使能线

output [7:0]    debug_o;

.....

.....

endmodule

```

2.4.5 UART 发送器设计

发送器的设计相对接收器简单很多，因为发送器只需根据控制输入，往 TXD 逐位输出数据，在这里省去了发送器的设计过程，请自行参考源代码，代码设计和接收器相似。

如程序清单 2.5 所示为发送器模块接口。

程序清单 2.5 发送器模块接口

```

/*****
**
**          All right reserve 2008-2009(C)
**          Created & maintain by http://www.edaok.net
**=====
** 模块名:   uart.v
** 描 述:   实现 UART 的发送功能，数据帧字节长度可设置，支持奇偶检验功能；实现了 AVR
**          单片机的通用异步串口的大部分功能，（没有多机通信，同步发送方式）
**
** 原作者:   Adeko (http://www.edaok.net)
** 参与者:   (...welcome you join in)
**
**=====
*****/

module txd (
    clk,
    rst_n,

    clk_en,
    data_i,
    enable,

    txd_xo,

    ctrl_i,
    frame_bits_i,
    stat_o,

    busy_o
);

```

```
input          clk;                // 全局时钟时
input          rst_n;              // 全局复位时，低有效

input          clk_en;

input  [7:0]    data_i;            // 将要发送到 UART 总线上的数据
input          enable;            // 模块使能线

output         txd_xo;            // UART 数据发送端口

input  [4:0]    ctrl_i;            // 控制信号输入
input  [3:0]    frame_bits_i;      // 帧数据位设置输入
output [1:0]    stat_o;            // UART 发送器状态输出

output         busy_o;            // 发送器正在工作，非空闲
.....
.....
endmodule
```

2.5 扩展参考

本文档描述了 UART 基本功能的 FPGA 实现，常温安静环境条件下经过测试（时间大于 6 小时），传输没有出现错误。

本设计作为创造力电子开发网的开源项目，希望目前的成果可以激起大家的兴趣，升级本设计，比如加入 FIFO，解析简单的协议等。

欢迎访问创造力电子开发网（<http://www.edaok.net>）。

★ 特别注意：

当前文档于 2009 年 5 月中旬发布，可能已有更新，请访问创造力电子开发网检查更新。

